

MODUL 5
PRAKTIKUM INTERFACE, PERIPHERAL, DAN KOMUNIKASI



Mata Kuliah : Interface, Peripheral, dan Komunikasi

Kode Dosen : AJR

Kelas : D3TK-43-02

Anggota Kelompok :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ramadhanu Putra A | 6702194055 |
| 2. Khairi Hibatullah R | 6702193061 |

PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2021

A. Tujuan

Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah :

Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah :

1. Mahasiswa mampu menggunakan pin-pin pada mikrokontroler dalam mengendalikan Photodiode, Relay dan LDR
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus tertentu dengan Photodiode, Relay dan LDR dalam mikrokontroler.

B. Alat dan Bahan

Peralatan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah :

1. 1 buah Arduino Uno R3 + Kabel USB
2. Jumper + header Secukupnya
3. 7 buah Resistor 330 Ohm (optional)
4. 3 buah LED (optional)
5. 1 buah potensio
6. 1 buah Protoboard
7. 1 buah LCD 16x2
8. 1 buah pin header 16x1
9. 1 buah IC Shift register 4094
10. 1 keypad 3x4
11. 1 seven segmen katoda
12. 1 buzzer
13. 1 push button
14. 1 dot matrix
15. 1 Photodiode
16. 1 LDR
17. 1 Relay
18. 2 Resistor 33 K

C. Teori dasar

Photodiode merupakan sensor cahaya. Dimana resistansi yang dimiliki sensor ini akan berubah-ubah sesuai intensitas cahaya yang mengenai sensor ini.

- A. Power supply : 5 – 12 Volt
- B. Input : Intensitas Cahaya (Analog)
- C. Output : Tegangan (Analog)

D. Batasan : Dapat bekerja sampai tegangan 12 Volt. Dengan menggunakan resistor yang besar akan membuat sensor ini lebih efisien.

LDR

LDR (Light Dependent Resistor) dapat juga digunakan sebagai sensor cahaya. LDR merupakan resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai intensitas cahaya yang mengenai sensor ini.

- A. Power supply : 5-320 volt
- B. Input : Intensitas Cahaya (Analog)
- C. Output : Tegangan (Analog)
- D. Batasan : Tegangan maksimal 320 Volt


RELAY

- A. Power Supply : 5-12 Volt
- B. Input : Tegangan
- C. Output : Arus (Sebagai sakelar)
- D. Batasan : Tegangan minimum untuk trigger = 5Volt

D. Hasil Percobaan

1. LDR - Serial

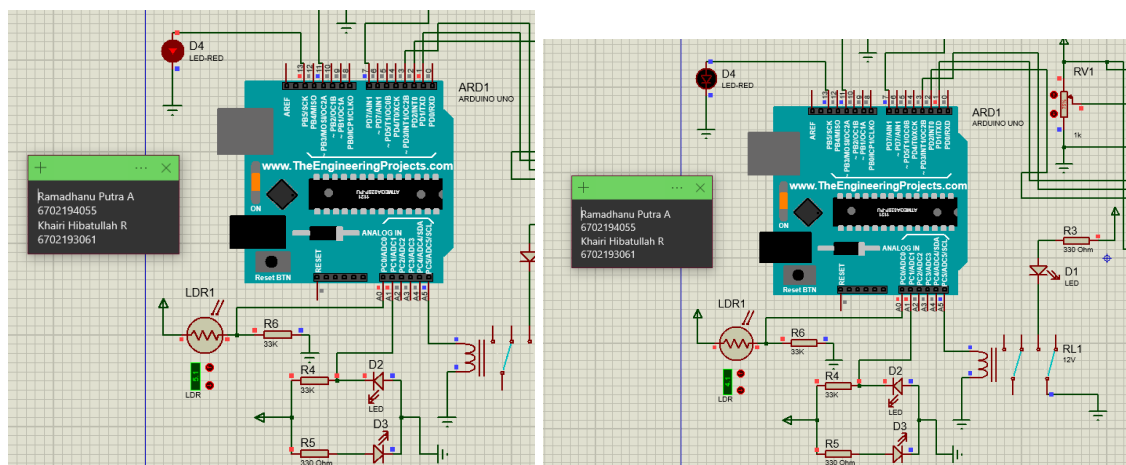- a. Tuliskan program dibawah ini pada software Arduino dan upload keboard Arduino Uno R3 :



- b. Lakukan modifikasi pada rangkaian diatas dan berikan komentar pada setiap line program diatas.

```
int lightPin = A0; int ledPin = 13;
```

```
void setup()
```

```


{
  Serial.begin(9600); //memulai sistem
  pinMode( ledPin, OUTPUT ); //led sebagai output
}

void loop()
{
  Serial.println(analogRead(lightPin)); //membaca nilai di LDR
  analogWrite(ledPin, analogRead(lightPin)/4); //membaca nilai di LDR dan dikeluarkan
  di LED
  delay(10);
}

```

2. Photodiode - Buzzer

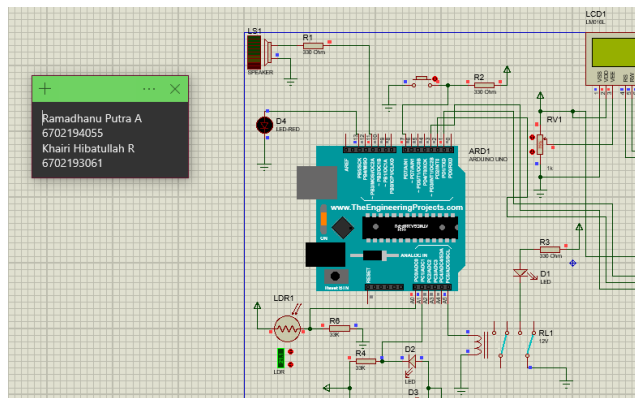- a. Tuliskan program dibawah ini pada software *Arduino* dan upload keyboard Arduino Uno R3 :



- b. Lakukan modifikasi pada rangkaian diatas dan berikan komentar pada setiap line program diatas.

```

int buzz = 11;
int senRead = 0;
int pd=A1;
int limit = 850;
void setup(){
  pinMode(pd,OUTPUT);
  //photodiode sebagai output
  pinMode(buzz,OUTPUT);
  //buzzer atau speaker sebagai
  output
  digitalWrite(buzz,LOW);
  //apabila buzzer low

```


```

Serial.begin(9600);
}
void loop(){
int
val=analogRead(senRead);
//nilai=nilai di LDR
Serial.println(val);
//menampilkan nilai
if(val <= limit) //apabila nilai
<= limit
{
digitalWrite(buzz,HIGH);
//buzzer atau speaker
menyala
delay(20);
}
else if(val > limit) //apabila
nilai > limit
{
digitalWrite(buzz,LOW);
//buzzer atau speaker mati
delay(20);
}
}

```

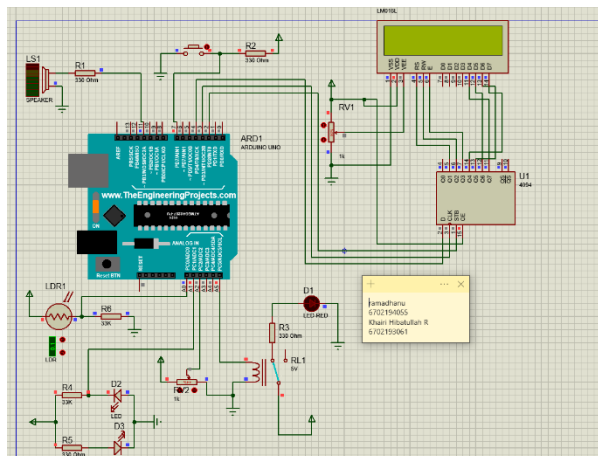3. Relay

- Tuliskan program dibawah ini pada software *Arduino* dan upload keyboard Arduino Uno R3 :



- b. Lakukan modifikasi pada rangkaian diatas dan berikan komentar pada setiap line program diatas.

```
int relay = 13; // pin relay

void setup() {
  pinMode(relay, OUTPUT);
  //output untuk relay
}void
loop() {
  digitalWrite(relay,
HIGH); //relay nyala
  delay(1000);
  digitalWrite(relay,
LOW); //relay mati
  delay(1000);
}
```

6. KASUS PERCOBAAN

- Buat sebuah aplikasi dengan menggunakan sensor photodiode, LDR, push button, LCD, Relay, dan LED
- Terdapat kendali on/off, PWM dan delay dan shift register,
- Terdapat interface analog dan digital
- Catat skematik beserta pin/port yang digunakan, dan program yang dibuat pada kasus diatas dan perlihatkan pada asisten
- Kasusnya :
 - Fungsi push button 1 untuk menunjukkan nilai LDR dan ditunjukkan dalam LED (PWM, rangkaian ditambah LED 1 + 330 Ohm)
 - Fungsi push button 2 untuk menunjukkan nilai Photodiode dan ditunjukkan dalam LED (PWM, rangkaian ditambah LED 1 + 330 Ohm)
 - Fungsi push button 3 untuk menunjukkan jika photodiode memiliki batas nilai tertentu agar dapat membunyikan buzzer
 - Fungsi push button 4 untuk menunjukkan jika LDR memiliki batas nilai tertentu agar dapat membunyikan buzzer

F. Kesimpulan

Kami dapat menggunakan Arduino dengan keypad, seven segment, dan lcd untuk menciptakan berbagai hal.

G. Link Video Kegiatan praktikum

Link Video : <https://youtu.be/0HVWrSmD5Q0>

Link GitHub : <https://github.com/justbear-netizen/ramadhanu-khairi/tree/main/Interface/modul5>