

## **MODUL 9**

### **PRAKTIKUM INTERFACE, PERIPHERAL, DAN KOMUNIKASI**



Mata Kuliah : Interface, Peripheral, dan Komunikasi

Kode Dosen : AJR

Kelas : D3TK-43-02

Anggota Kelompok :

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ramadhanu Putra A   | 6702194055 |
| 2. Khairi Hibatullah R | 6702193061 |

**PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER**

**FAKULTAS ILMU TERAPAN  
UNIVERSITAS TELKOM  
BANDUNG**

## 1. JUDUL PRAKTIKUM

Sensor Proximity

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah :

1. Mahasiswa mampu menggunakan pin-pin pada mikrokontroler dalam mengendalikan sensor proximity
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus tertentu dengan sensor proximity dalam mikrokontroler.

## 3. PERALATAN DAN BAHAN



Peralatan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah :

1. 1 buah Arduino Uno R3 + Kabel USB
2. Jumper + header Secukupnya
3. 7 buah Resistor 330 Ohm (optional)
4. 3 buah LED (optional)
5. 1 buah potensio
6. 1 buah Protoboard
7. 1 buah LCD 16x2
8. 1 buah pin header 16x1
9. 1 buah IC Shift register 4094
10. 1 keypad 3x4
11. 1 seven segmen katoda
12. 1 buzzer
13. 1 push button
14. 1 dot matrix
15. 2 Resistor 33 K
16. 1 4N35
17. 1 Sensor Proximity

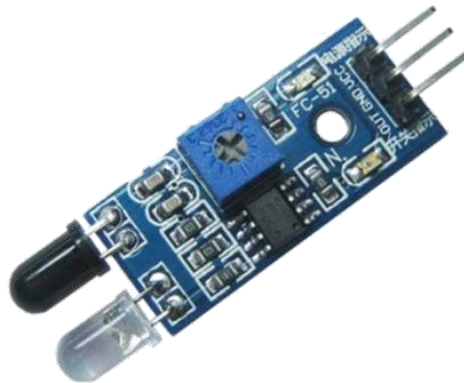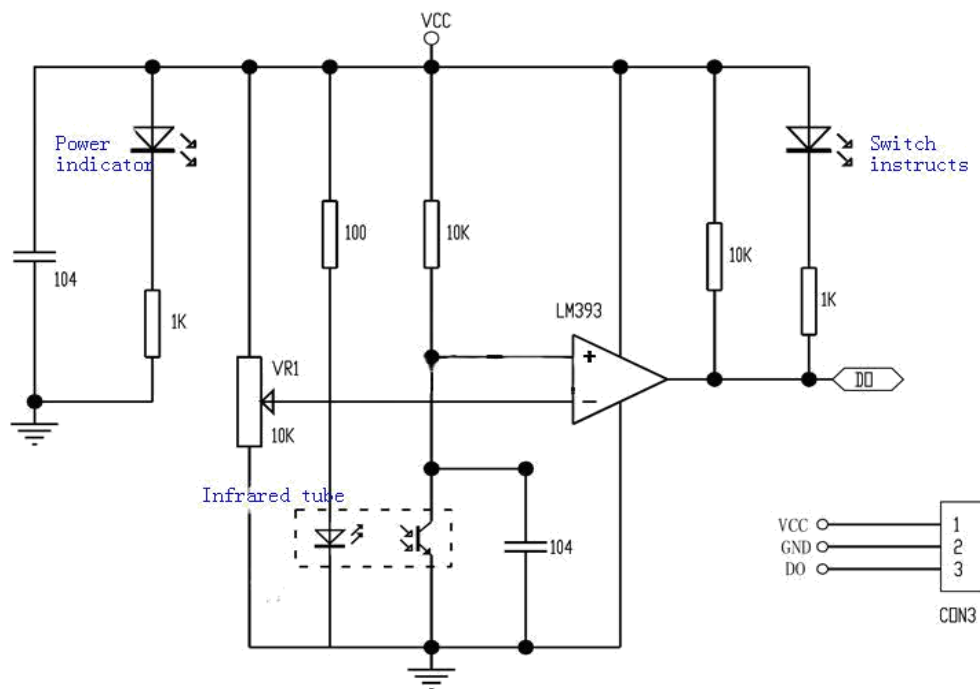
## 2. TEORI DASAR PROXIMITY SENSOR

Sensor *proximity* bekerja dengan menggunakan prinsip pantulan sinar infra merah. Dalam aplikasi ini nilai tegangan keluran dari sensor yang berbanding terbalik dengan hasil pembacaan jarak dikomparasi dengan tegangan referensi komparator. Rangkaian

sistem komparator pembacaan jarak dengan sensor *proximity* ini disajikan pada Gambar berikut:



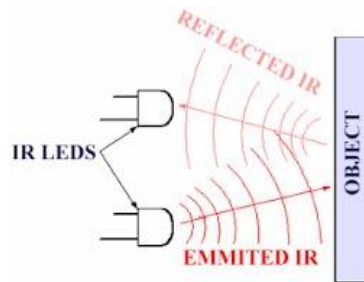Prinsip kerja dari rangkaian komparator sensor proximity pada gambar diatas adalah apabila sensor mengeluarkan tegangan melebihi tegangan referensi, maka keluaran dari komparator akan berlogika rendah. Jika tegangan referensi lebih besar dari tegangan sensor maka keluaran dari komparator akan berlogika tinggi.



### Spesifikasi Sensor *Proximity*

Model Number: FC-51

Detection angle: 35 °

Operating Voltage: 3.0V – 6.0V

Detection range: 2cm – 30cm (Adjustable using potentiometer)

Overall Dimension: 4.5cm (L) x 1.4 cm (W), 0.7cm (H)

Active output level: Outputs Low logic level when obstacle is detected

In-active output level: Outputs High logic level when obstacle is not detected

Current Consumption:

at 3.3V : ~23 mA at


5.0V: ~43 mA

Pinout :

VCC: 3.3V-5V power input pin


GND: 0V power pin

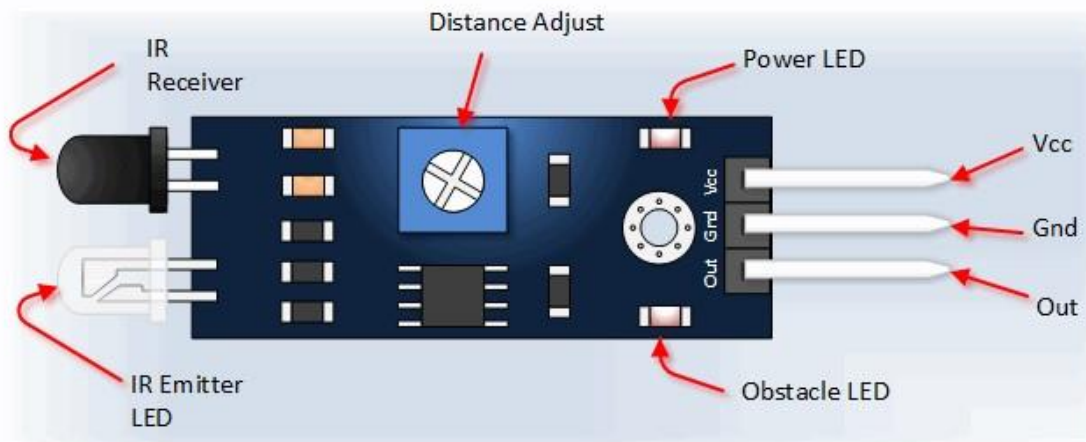OUT: Digital Output PinPin-pin pada sensor proximity dengan kemampuannya :


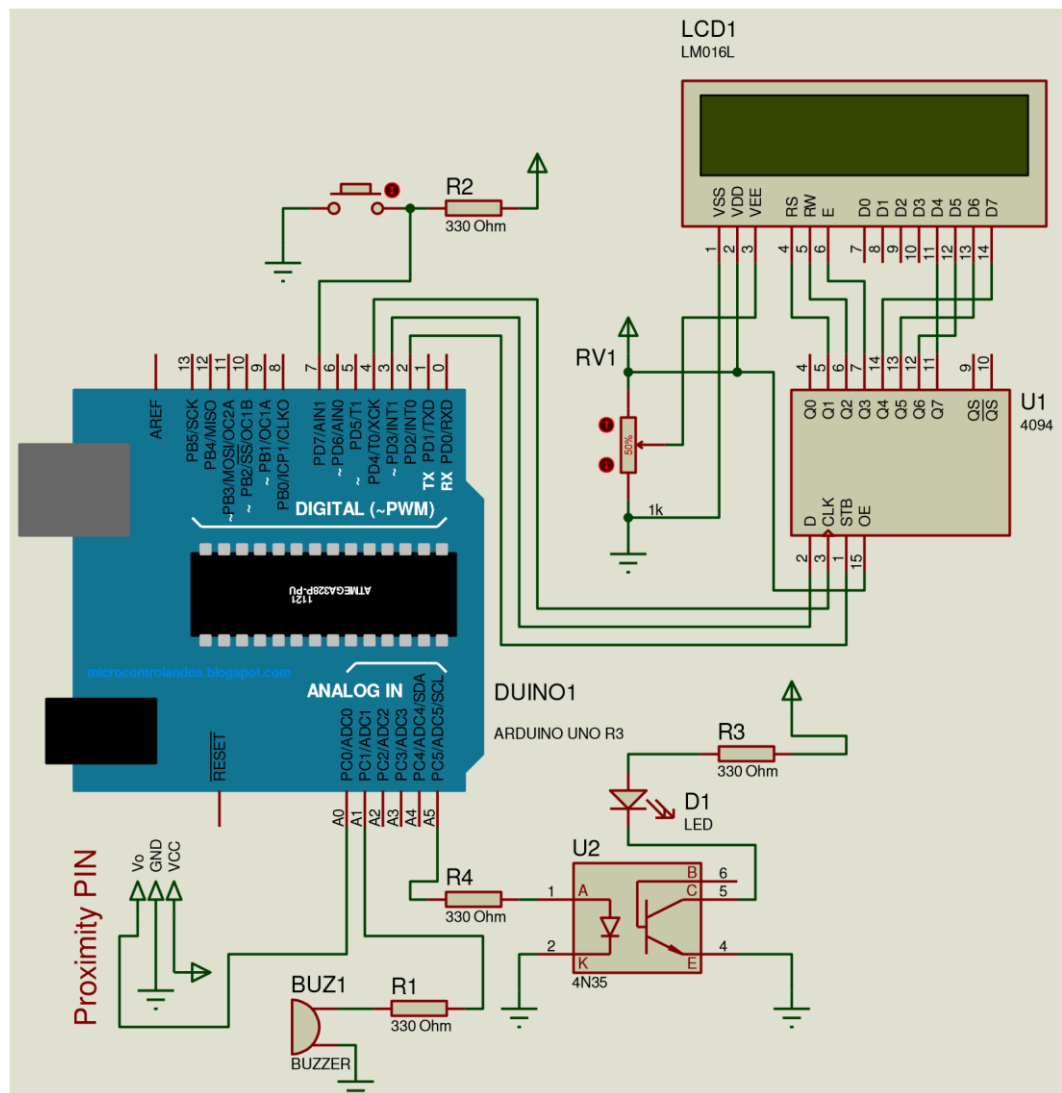
### 3. PROSEDUR PRAKTIKUM

Buat rangkaian sesuai dengan skematik berikut :




Catatan : ditambahkan hambatan 330 Ohm pada input LED + pada kaki 15 LCD, dan kaki 16 diground

## A. Percobaan dalam praktikum
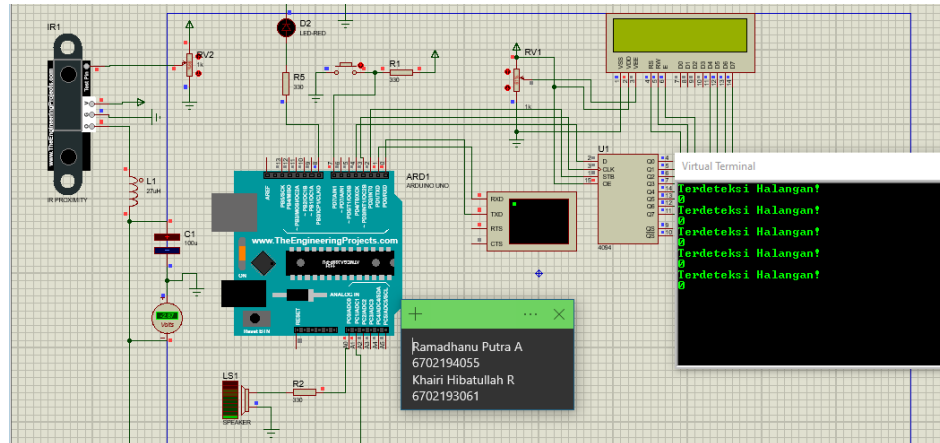
### 1. Sharp - Serial

- Tuliskan program dibawah ini pada software *Arduino* dan upload keboard *Arduino Uno R3* :



b. Lakukan modifikasi pada rangkaian diatas dan berikan komentar pada setiap line program diatas.

```
int ProxSensor = A0;
//pin proximity
int Buzzer = A1;
//pin buzzer
int inputVal = 0;
void setup() {
  pinMode(Buzzer, OUTPUT);
  //buzzer sebagai output
  pinMode(ProxSensor, INPUT);
  //proximity sebagai input
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  if (digitalRead(ProxSensor) == LOW) //apabila
  proximity sensor LOW
  {
    Serial.println("Terdeteksi Halangan!");
    //menampilkan tulisan berikut
    digitalWrite(Buzzer, HIGH); //dan buzzer akan
    menyala
    inputVal = analogRead(ProxSensor);
    Serial.println(inputVal); //akan menampilkan
    hasil inputan di serial monitor
    delay(1000);
  }
  if (digitalRead(ProxSensor) == HIGH) {
    Serial.println("Clear!");
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
    inputVal = analogRead(ProxSensor);
    Serial.println(inputVal);
    delay(1000);
  }
}
```

}

#### 4. KASUS PERCOBAAN

- a. Buat sebuah aplikasi dengan menggunakan 1 Potensio, 1 push button, 1 shift register 4094, 1 buah LCD, buzzer dan sensor proximity.
- b. Terdapat kendali on/off, PWM dan delay dan shift register,
- c. Terdapat interface analog dan digital
- d. Catat skematik beserta pin/port yang digunakan, dan program yang dibuat pada kasus diatas dan perlihatkan pada asisten
- e. Kasusnya :
  - i. Push button ditekan pertama kali untuk menjalankan sensor proximity dan menunjukkan fungsi kerja sensor proximity dalam LCD dan serial monitor
  - ii. Push button ditekan kedua kali untuk menunjukkan kerja sensor proximity jika nilai sensor proximity melewati batas tertentu ada peringatan dalam bentuk buzzer, LCD dan serial monitor
  - iii. Push button ditekan ketiga kali menunjukkan kerja sensor proximity dengan keluaran LCD, serial monitor dan bentuk LED fading PWM sesuai dengan keluaran sensor proximity.
  - iv. Push button ditekan keempat kali kembali ke kasus 1

Buatlah program yang menunjukkan kerja Proximity kedalam LCD dan serial monitor. Saat bekerja ditandai dengan menyalakan 3 buah lampu LED dan saat nilai melewati nilai batas tertentu akan membuat LED on/off dan membunyikan suara buzzer on/off dengan delay 1detik

**Link Video :** <https://youtu.be/IRnuPXP-KGY>

**Link GitHub :** <https://github.com/justbear-netizen/ramadhanu-khairi/tree/main/Interface/modul%209>